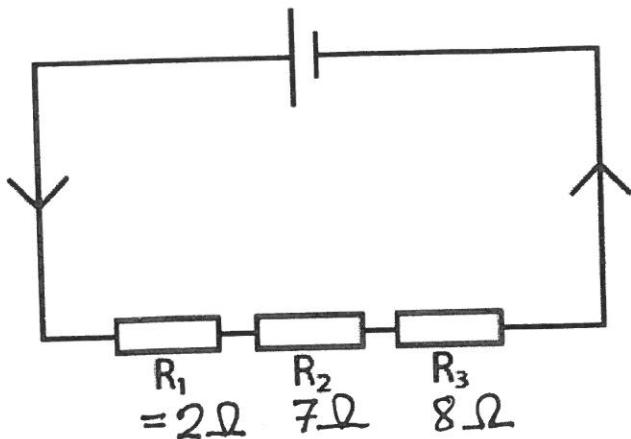



# Ohms lag

1.




- Hur stor är den totala resistansen i kretsen?
- Hur stor är strömmen i kretsen om spänningen är 10V i batteriet?
- Är strömmen lika stor i hela kretsen?

2.

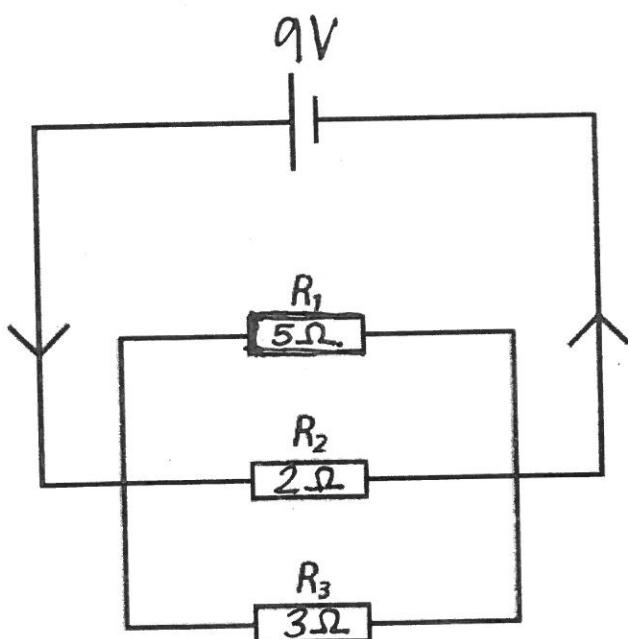


- Hur stor är spänningarna över alla resistorer?
- Hur stor är den totala resistansen i kretsen?
- Hur stor är strömmen över de olika resistorerna?
- Vad är den totala strömmen?

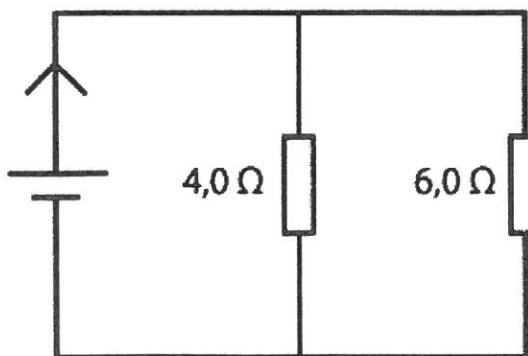3. Två resistorer är parallellkopplade enligt figuren.  
Strömmen genom den större resistansen är 0,6A.



- a) Hur stor är spänningen över resistorerna?
- b) Hur stor är strömmen genom den mindre resistorn?
- c) Hur stor är strömmen genom spänningskällan? (*totala strömmen*)

4.

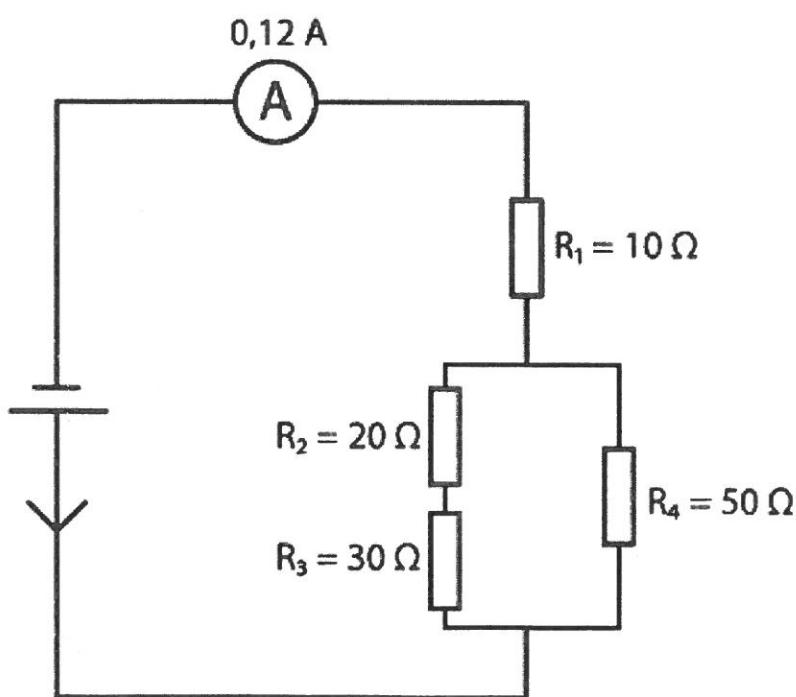

- a) Vilken är den totala spänningen i kretsen?
- b) Vilken är spänningen över R<sub>1</sub>?
- c) Vilken är spänningen och strömmen över R<sub>4</sub>?